


Comenzado el	miércoles, 6 de diciembre de 2023, 17:39
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 21 de marzo de 2024, 11:49
Tiempo empleado	105 días 18 horas
Puntos	0,00/6,00
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Puntúa como 1,00

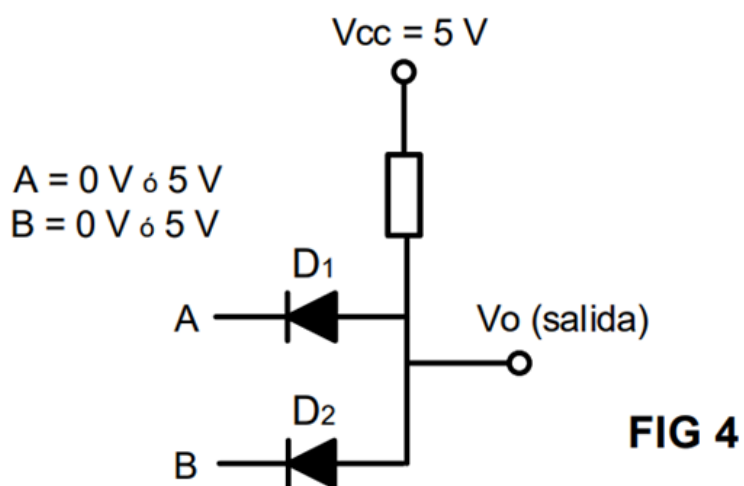Indique la función lógica del circuito de la figura.



Seleccione una:

- ☐ a. OR
- ☐ b. AND
- ☐ c. NAND
- ☐ d. Ninguna de las otras respuestas
- ☐ e. XOR

Respuesta incorrecta.


La respuesta correcta es: AND

Pregunta 2

Sin contestar

Puntúa como 1,00

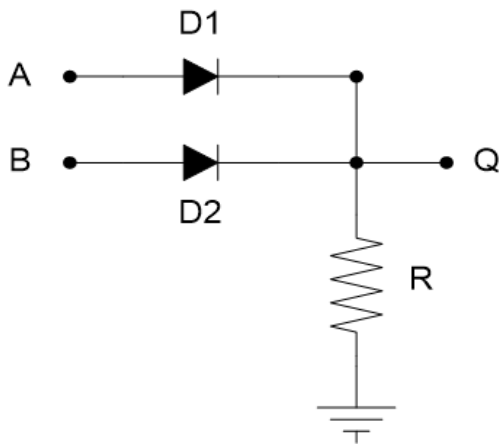Indique la función lógica del circuito de la figura.



Seleccione una:

- ☐ a. XNOR
- ☐ b. NOR
- ☐ c. Ninguna de las otras respuestas
- ☐ d. OR
- ☐ e. XOR

Respuesta incorrecta.


La respuesta correcta es: OR

Pregunta 3

Sin contestar

Puntúa como 1,00

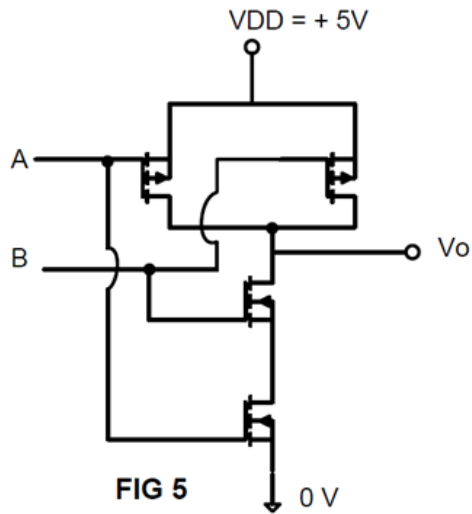Indique la función lógica del circuito de la figura.



Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las otras respuestas
- ☐ b. OR
- ☐ c. AND
- ☐ d. XNOR
- ☐ e. NAND

Respuesta incorrecta.


La respuesta correcta es: NAND

Pregunta 4

Sin contestar

Puntúa como 1,00

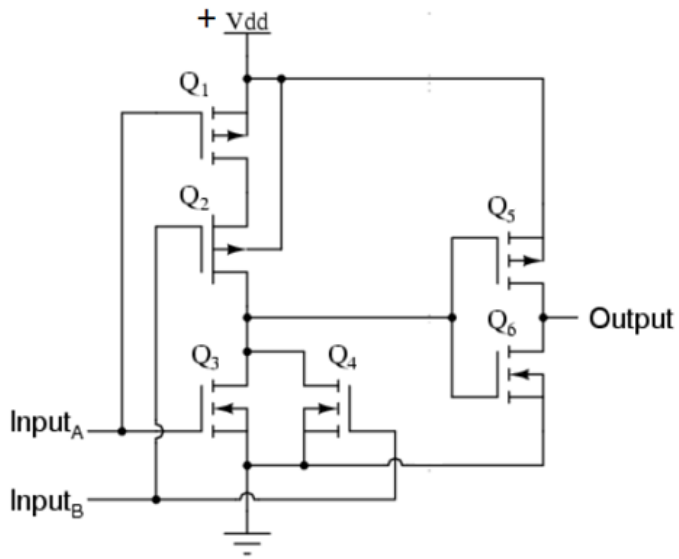Indique la función lógica del circuito de la figura.



Seleccione una:

- ☐ a. AND
- ☐ b. NOR
- ☐ c. NAND
- ☐ d. OR
- ☐ e. XNOR

Respuesta incorrecta.


La respuesta correcta es: OR

Pregunta 5

Sin contestar

Puntúa como 1,00

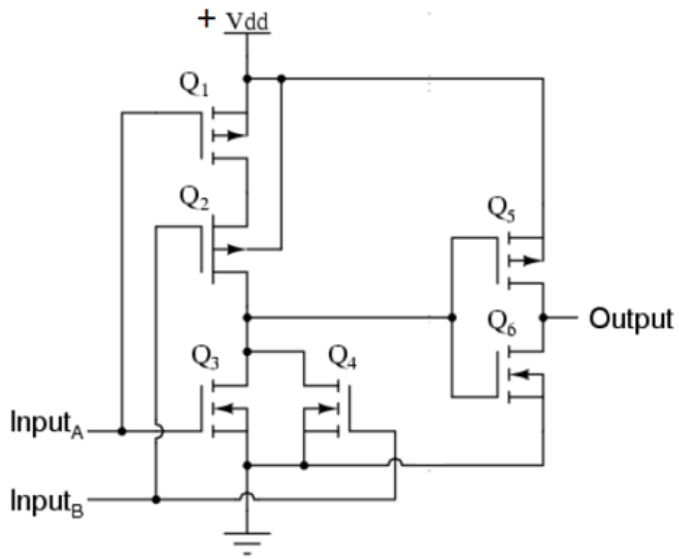Indique la función lógica del circuito de la figura.



Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las otras respuestas
- ☐ b. NOR
- ☐ c. NAND
- ☐ d. AND
- ☐ e. XNOR

Respuesta incorrecta.


La respuesta correcta es: Ninguna de las otras respuestas

Pregunta 6

Sin contestar

Puntúa como 1,00

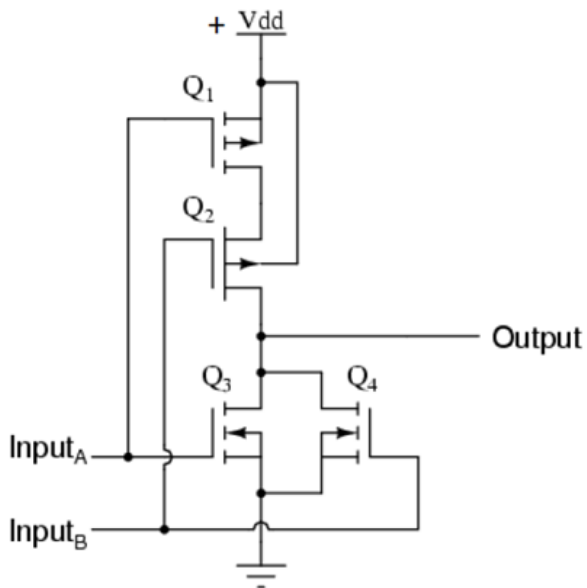Indique la función lógica del circuito de la figura.



Seleccione una:

- ☐ a. NAND
- ☐ b. NOR
- ☐ c. Ninguna de las otras respuestas
- ☐ d. OR
- ☐ e. AND

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: NOR