
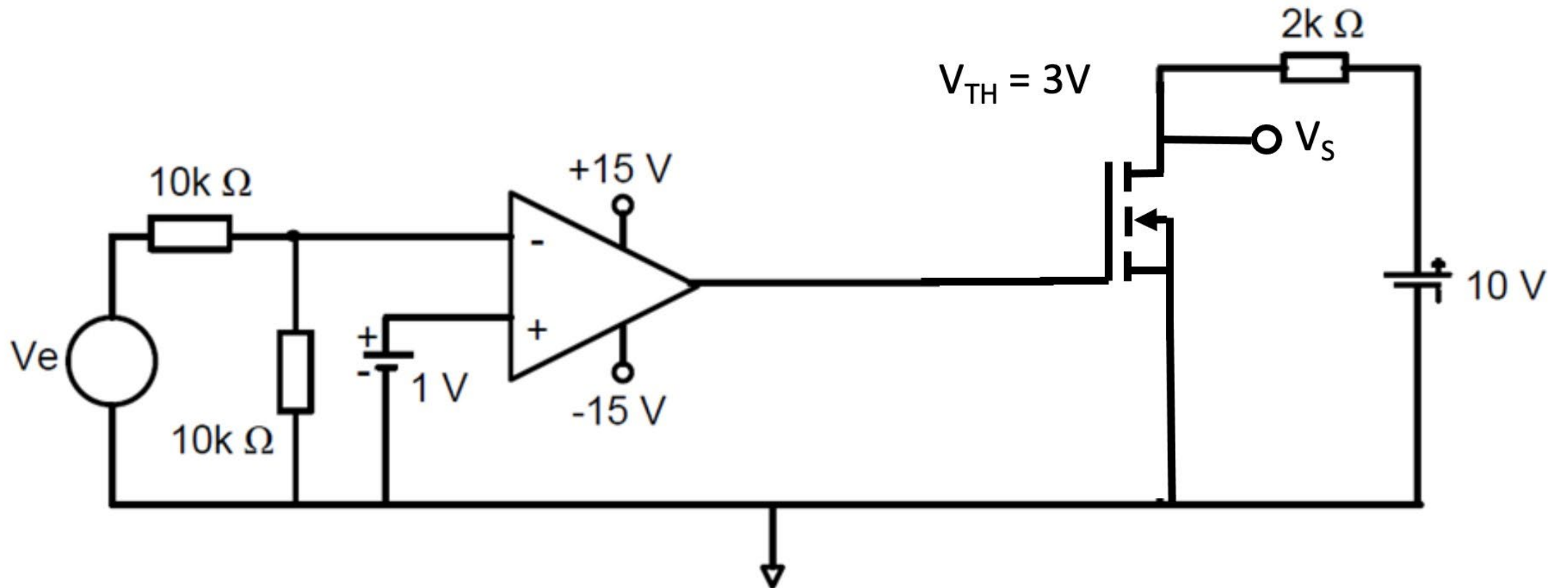


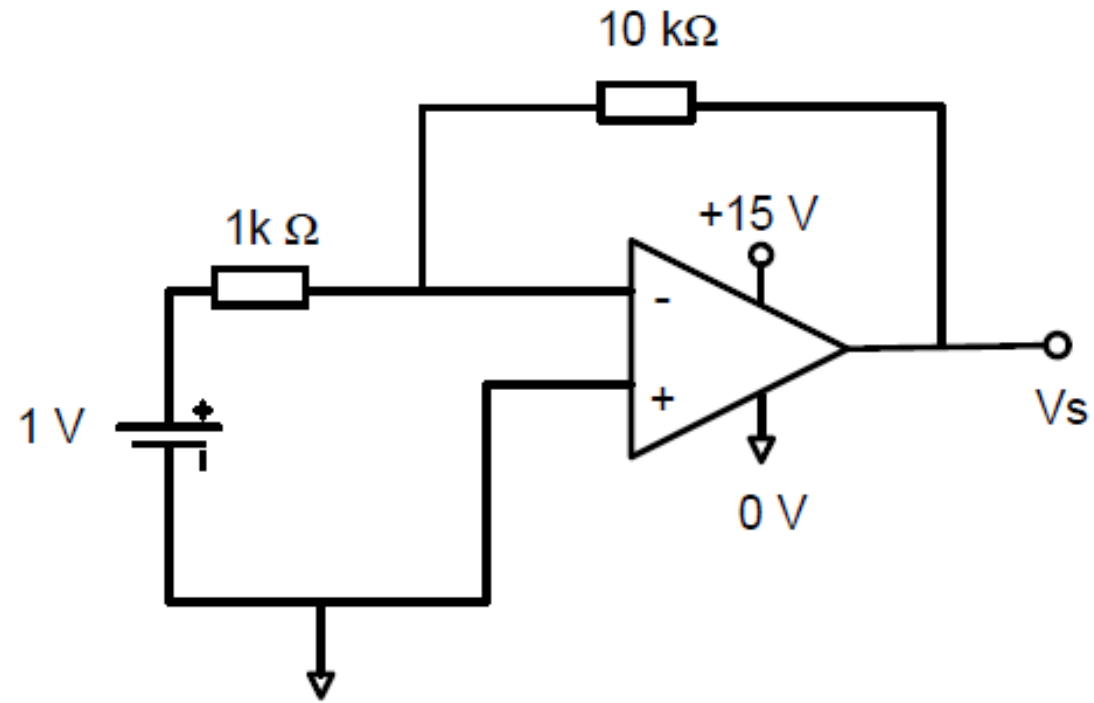
Calcule la tensión V_S en el circuito de la figura




Calcule la tensión V_s en el circuito de la figura. ¿Qué valor presenta la tensión diferencial?



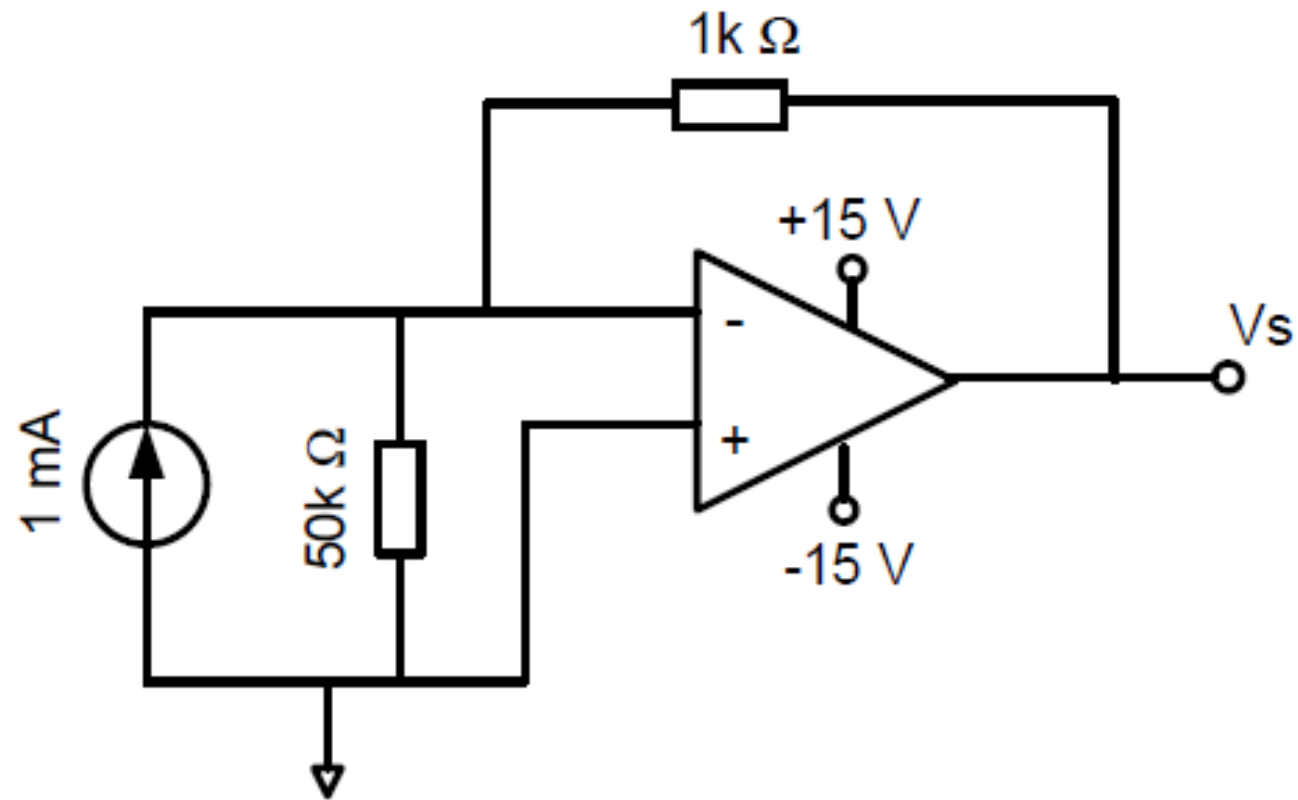
Calcule la tensión V_s en el circuito de la figura



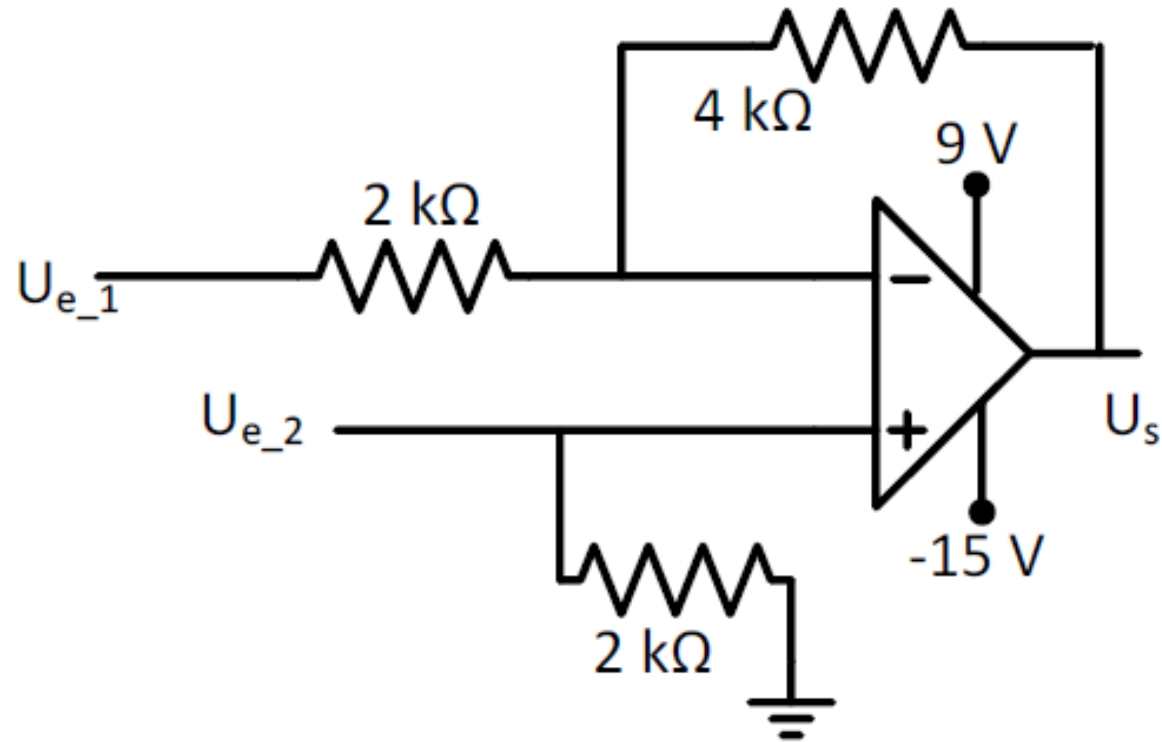Calcule la tensión U_s en función de U_{e_1} y U_{e_2} en el circuito de la figura.



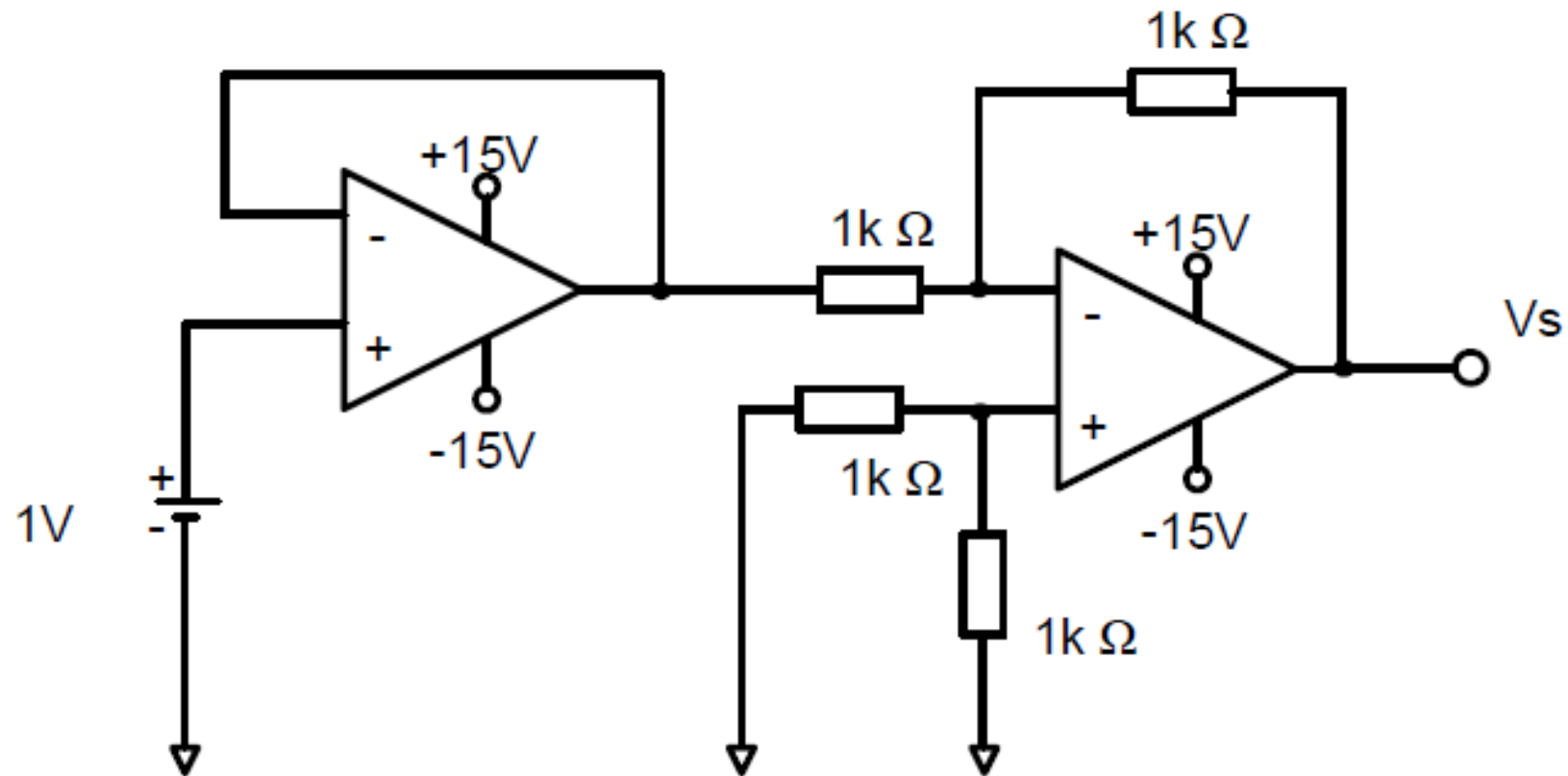Calcule la tensión V_s en el circuito de la figura



Calcule la tensión U_s en función de U_e en el circuito de la figura.

