

Una batería de 12 V tiene una capacidad de 50 Ah.

- (a) ¿Cuál es la energía total almacenada en Julios?
- (b) Si un generador eólico que tiene una producción media de potencia de 0,5 kW se conecta a la batería, ¿cuánto tiempo se requiere para que se cargue la batería completamente?







Una batería de 12 V tiene una capacidad de 50 Ah.

(a) ¿Cuál es la energía total almacenada en Julios?

$$E = 50 \text{ Ah x } 12 \text{ V} = 600 \text{ Wh}$$

 $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$
 $600 \text{ Wh} = 600 \text{ Julios/s x } 3600 \text{ s} = 2160000 \text{ Julios}.$

(b) Si un generador eólico que tiene una producción media de potencia de 0,5 kW se conecta a la batería, ¿cuánto tiempo se requiere para que se cargue la batería completamente?

$$0.5 \text{ kW} = 500 \text{ W}$$

600 Wh / 500 W = 1.2 horas


El periférico de un computador utiliza 5 celdas NIMH AA en serie para proporcionar 6 V de alimentación. Las cinco celdas almacenan un total de 200 vatios-segundo de energía. Si el periférico extrae una corriente constante de 10 mA de la batería, ¿cuánto tiempo funcionará el periférico a potencia nominal?







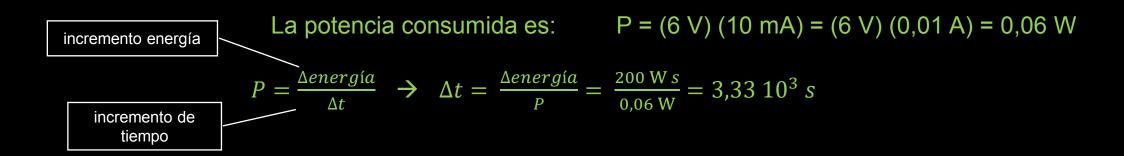El periférico de un computador utiliza 5 celdas NIMH AA en serie para proporcionar 6 V de alimentación. Las cinco celdas almacenan un total de 200 Ws (vatios-segundo) de energía. Si el periférico extrae una corriente constante de 10 mA de la batería, ¿cuánto tiempo funcionará el periférico a potencia nominal?



Una batería de 1kWh alimenta una lámpara LED.
Calcule el tiempo que permanecerá iluminada en los siguientes casos:

a) Lámpara LED de 5 W



b) Lamparas LED de 1000W (stadium).





Una batería de 1kWh alimenta una lámpara LED.

Calcule el tiempo que permanecerá ilumminada en los siguientes casos:

a) Lámpara LED de 5 W



1000 Wh / 5 W = 200 h


b) Lamparas LED de 1000W (stadium).



1000 Wh / 1000 W = 1 h

Una lámpara de LED se alimenta a 24 V a través de una resistencia para proporcionar una tension nominal de funcionamiento de 18 V .

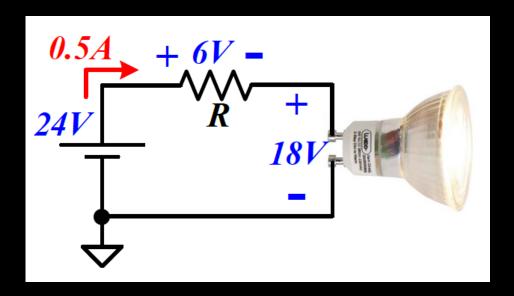
- a) Qué potencia consume la lámpara LED?
- b) Qué potencia es suministrada por la batería?
- c) ¿Cuánta potencia se pierde en la resistencia?
- d) ¿Que porcentaje de potencia se pierde en la resistencia?
- e) Si la batería tiene una capacidad de 240 Wh, cuánto tiempo permanecerá encendida?






Una lámpara de LED se alimenta a 24 V a través de una resistencia para proporcionar una tension nominal de funcionamiento del LED de 18 V .

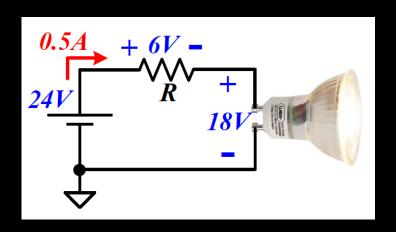- a) Qué potencia consume la lámpara LED? $P = 18 \ V \times 0.5 \ A = 9 \ W$ (potencia nominal del LED)
- b) Qué potencia es suministrada por la batería? $P = 24 V \times 0.5 A = 12 W$
- c) ¿Cuánta potencia se pierde en R? $P = 12 W 9W = 3 W (6 V \times 0.5 A)$ se pierde en forma de calor en R d) Que porcentaje de potencia se pierde en la Resistencia? 3 W / 12 W x 100 = 25%
- e) Si la batería tiene una capacidad de 240 Wh, cuánto tiempo permanecerá encendida?
- 240 Wh / 12 W = 20 h



La figura muestra cuatro elementos identificados por las letras A, B, C y D.

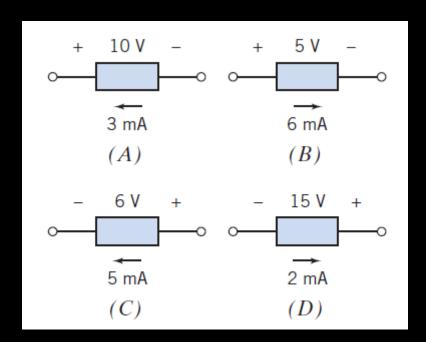
- (a) ¿Qué dispositivos suministran (generan) 30 mW?
- (b) ¿Qué dispositivos absorben (consumen) 0,03 W?
- (c) ¿Qué potencia consume el dispositivo B?
- (d) ¿Qué potencia suministra el dispositivo B?
- (e) ¿Qué potencia suministra el dispositivo C?





La figura muestra cuatro elementos de circuito identificados por las letras A, B, C y D.

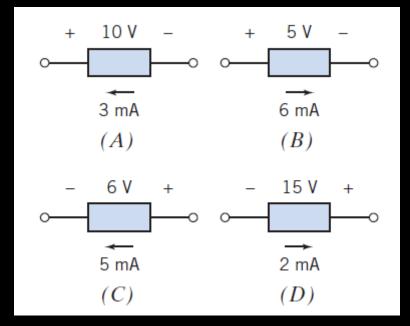- (a) ¿Qué dispositivos suministran 30 mW? A y D la corriente sale por el terminal positivo y según el convenio de signo pasivo el dispositivo suministra potencia.
- (b) ¿Qué dispositivos absorben 0,03 W? B y C la corriente entra por el terminal positivo y según el convenio de signo pasivo el dispositivo absorbe potencia.
- (c) ¿Qué potencia consume el dispositivo B?
- 30mW, positiva porque consume potencia
- (d) ¿Qué potencia suministra el dispositivo B?
- -30mW, la potencia consumida es 30mW pues la corriente entra por el terminal positivo, luego la suministrada es el Negativo de la Potencia consumida.
- (e) ¿Qué potencia suministra el dispositivo C?
- -30 mW, negativa porque no suministra potencia, la consume.




Dada la batería y el cargador de la figura

- (a) Calcule la capacidad de la batería en Julios.
- (b) ¿Cuál es la tensión máxima del pack?
- (c) ¿Cuánto tiempo se emplearía en cargar la batería?
- (d) ¿Cuánto duraría la batería si descarga a 5702 mA?
- (e) ¿Qué capidad en mAh tiene cada celda del pack?

Pack batería de 4 celdas



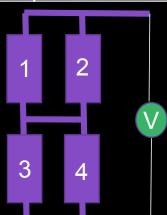

DATOS

Batería LIPO Litio polímero Tensión de celda nominal: 3,7 V





Resp. comentarios previos





Risk of fire or burning.

de Litio (LIPO) 警告!遠離火源 / 為避免引起火災或燃燒 Polímero 警告!远离火源 / 为避免引起火灾或燃烧,请勿拆卸、挤压、刺戳电池,或使电池外面 Do not replace, short circuit, bend, crush, puncture or modify the battery, wiring Do not dispose of in fire or expose to high temperatures (140°F). Do not separate or remove the battery from the backplate cover.

Designed by Microsoft in Redmond SMP, Made in China (Cell origin ATL China)

Rechargeable Lithium-Ion Polymer Battery 理离子电池组 制造地:中国/中國 制造商: 新普科技股份有限公司 型號/型号: G3HTA061H 充电限制电压: 8.7V 43.2Wh 7.57V== 5702mAh (Rated/額定容量/额定容量)



E184259 STS





Li-ion 00









TIS. 2217-2548 Cotek Technology Thailand) Co., Ltd 2(1ICP4/52/108+ 1ICP4/45/114)-2

IS 16046/ IEC 62133

Tipo de batería



R-41020486 www.bis.gov.in





Risk of fire or burning

Do not replace, short circuit, bend, crush, puncture or modify the battery, wiring or connector. Do not dispose of in fire or expose to high temperatures (140°F). Do not separate or remove the battery from the backplate cover.


Designed by Microsoft in Redmond 制造地:中国/中國 制造商: 新普科技股份有限公司 型號/型号: G3HTA061H 充电限制电压: 8.7V SMP, Made in China (Cell origin ATL China)

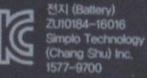Rechargeable Lithium-Ion Polymer Battery 锂离子电池组 43.2Wh 7.57V== 5702mAh (Rated/額定容量/额定容量)




















Energía del pack

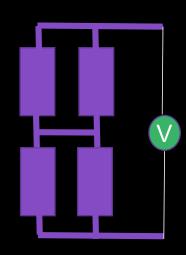43.2 Wh es la energía del pack equivalente a: $43.2J/s \times 3600 s = 155,52 kJ$





Batería LIPO Litio polímero Tensión de celda nominal: 3,7 V

7,57 V (pack) / 3,7 V (celda) = 2 celdas en serie Se agrupan en paralelo como muestra la figura para aumentar la capacidad de la batería





Batería LIPO Litio polímero

Tensión de celda nominal: 3,7 V

Tensión de celda máxima: 4,35 V



Risk of fire or burning

Do not replace, short circuit, bend, crush, puncture or modify the battery, wiring or connector. Do not dispose of in fire or expose to high temperatures (140°F), Do not separate or remove the battery from the backplate cover.

Designed by Microsoft in Redmond 制造地:中国/中國 制造商: 新普科技股份有限公司 型號/型号: G3HTA061H 充电限制电压: 8.7V SMP, Made in China (Cell origin ATL China)

Rechargeable Lithium-Ion Polymer Battery 锂离子电池组 43.2Wh 7.57V== 5702mAh (Rated/額定容量/額定容量)



STS



Li-ion 00







전치 (Battery) Simple Technology 1577-9700

TIS. 2217-2548

Energía del pack

R-41020 www.bis.g



OCI30J04E6267

43,2 Wh / 60 W = 0,72 horas

Cargador de 60W (15V x 4 A)



Capacidad de 5702 mAh, es decir, podría proporcionar 5,702 A durante una hora. (5702 mAh) / (corriente descarga en mA) = número de horas

(a) $7,57 \text{ V} \times 5,702 \text{ Ah} = 43,2 \text{ Wh} = 43,2 \times 3600 \text{ Julios}$

(b)



Batería LIPO Litio polímero Tensión de celda nominal: 3,7 V

Para aumentar la tensión del pack se ponen las celdas en serie: 7,57 V pack / 3,7 V celda = 2 celdas en serie. Para incrementar la capacidad del pack se ponen 2 en paralelo. La tensión máxima del pack es de 8,7 V según indica el fabricante. No debe superarse esta tensión.

- (c) cargador de 60W (15 V x 4 A). Tiempo: 43,2 Wh / 60 W = 0,72 horas Idealmente!
- (d): 5702mAh / 5702mA = 1 h
- (e) como están 2 celdas en paralelo, la capacidad de cada celda sería 5702mAh /2 = 2851 mAh